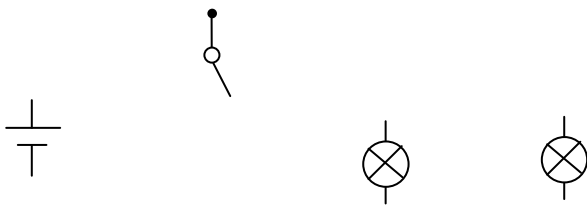


III Parallelschaltung

1. Beschreibe den Aufbau und die Eigenschaften einer Parallelschaltung.

2. Vervollständige den Schaltplan zu einer Parallelschaltung.



3. Verbinde die Schaltzeichen so, dass immer zwei Lampen parallel geschaltet sind.

